



## **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

Disciplina: Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores I, Sexta-feira,  
14h50min

Professor: Jeferson Figueiredo Chaves

Aluna: Bruna Castelo Branco Santos

Aluno: Nicola Oliveira Gontijo

### **Processador**

O processador é a parte ativa da placa-mãe, que segue rigorosamente as instruções de um programa. Ele soma e testa números, sinaliza dispositivos de entrada e saída E/S para serem ativados e assim por diante. O processador é conhecido também por CPU, Unidade Central de Processamento e contém dois componentes principais: o caminho de dados e o controle.

- O caminho de dados consiste no componente do processador capaz de realizar operações aritméticas.
- O controle é o componente do processador que comanda o caminho de dados, a memória e os dispositivos E/S de acordo com as instruções do programa.

### **Unidade de controle (Controle)**

#### **Introdução**

A unidade de controle é a parte mais complexa da CPU, além de possuir a lógica necessária para realizar a movimentação de dados e instruções do CPU, através dos sinais de controle que emite em instantes de tempo programados, esse dispositivo controla a ação da unidade lógica aritmética (ULA).

Os sinais de controle emitidos pela unidade de controle ocorrem em vários instantes durante o período de realização de um ciclo de instrução e, de modo geral, todos possuem uma duração fixa e igual, originada em um gerador de sinais (Clock).

A unidade de controle recebe as instruções da unidade de E/S, as converte em um formato que pode ser entendido pela ULA, e controla qual etapa do programa está sendo executado.

A unidade de controle executa três ações básicas e pré-programadas pelo próprio fabricante do processador.

As três principais etapas de processamento são:

- Busca: trazer a instrução da memória na posição apontada pelo registrador PC (Program Counter) para uma área de armazenamento dentro da CPU, chamada registrador de instrução (IR).
- Decodificação: Após ser trazida, a instrução precisa ser decodificada. Toda instrução tem uma área chamada código de operação (opcode) que determina qual operação aquela instrução realiza; assim, quando os circuitos eletrônicos da CPU “descobrem” o que a instrução deve fazer, isto é chamado de decodificação.
- Execução: Uma vez decodificada, a instrução será executada. Execução pode ser entendida como a aplicação da operação nos operandos. Após a instrução ser executada, o apontador de instruções (PC) é atualizado para o endereço de memória que contém a próxima instrução.

As instruções capazes de serem realizadas no nosso projeto de processador segue o padrão da tabela abaixo:

Operações	Código	Função realizada
mvi	000	RegX $\leftarrow$ B
mv	001	RegX $\leftarrow$ [RegY]
sub	010	RegZ $\leftarrow$ [RegX] - [RegY]
add	011	RegZ $\leftarrow$ [RegX] + [RegY]

**Tabela 1 - Instruções que o processador suporta**

A coluna da esquerda apresenta o nome das instruções, a central o código correspondente da operação e a da direita a função realizada.

- mvi(move immediate) – realiza a passagem de dado, constante de 16 bits, para ser armazenado a um registrador.
- mv(move) – permite que determinado dado seja copiado de um registrador para outro.
- sub(subtração) – realiza a operação de subtração dos valores armazenados nos registradores RegX e RegY e coloca o resultado da operação em um registrador RegZ.
- add(soma) - realiza a operação de soma dos valores armazenados nos registradores RegX e RegY e coloca o resultado da operação em um registrador RegZ.


Obs: [RegX] e [RegY] fazem referência ao conteúdo armazenado no registrador.

Cada instrução é armazenada em um Registrador IR (Instruction Register), no qual armazena a instrução que está sendo executada. Em função do conteúdo desse registrador, a unidade de controle determina quais os sinais de controle devem ser gerados para executar as operações determinadas pela instrução.

A instrução armazenada no Registrador IR é codificada conforme a tabela 2.

	3 bits	3 bits	3 bits	3 bits	4 bits
mvi	Código da instrução			Endereço do registrador destino	
mv	Código da instrução	Endereço registrador origem		Endereço do registrador destino	
add/sub	Código da instrução	Endereço operando X	Endereço operando Y	Endereço do registrador destino	

**Tabela 2 - Formato da instrução**

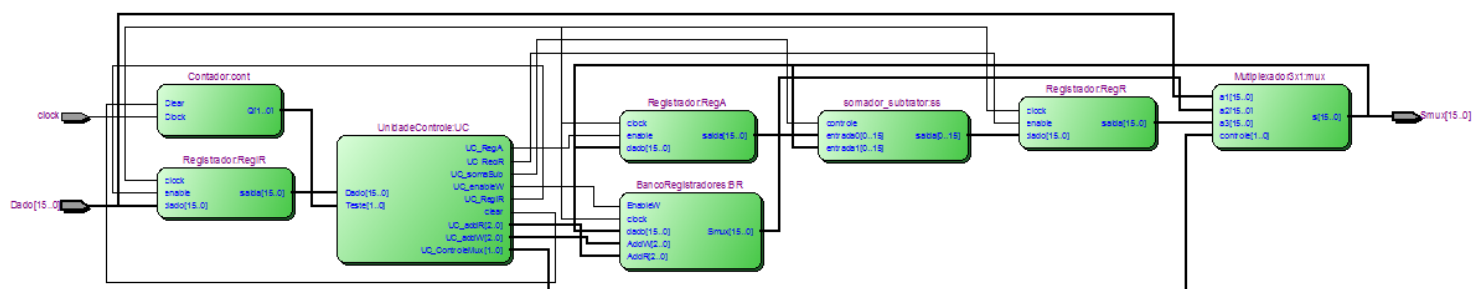

**Figura 1 – Technology Viewer tool**

## Implementação da Unidade de controle:

Para implementação da Unidade de Controle(UC), utilizamos a técnica de máquina de estados finitos.

Uma máquina de estados finito consiste em um conjunto de estados e diretrizes sobre como mudar o estado.

As diretrizes são definidas por uma função de próximo estado, que mapeia o estado atual e as entradas para um novo estado.

Cada estado também especifica um conjunto de saídas ativadas quando a máquina está neste estado.

O conjunto de estados corresponde a todos os valores possíveis do armazenamento interno.

Uma máquina de estados finitos possui um conjunto de estados e de duas funções, chamadas função de próximo estado e a função de saída.

- **Função de próximo estado** - É uma função combinacional que, dadas às entradas e o estado atual, determina o próximo estado.
- **Função de saída** - É uma função que produz um conjunto de saídas a partir do estado atual e suas entradas.

Em nossa máquina de estados finitos, o estado muda junto a um **contador** que é sincronizado junto à entrada Clock.

Sendo que nesse projeto de unidade de controle o contador vai do estado 00 ao estado 11. O contador é resetado sempre que terminada por completo a instrução de operação.

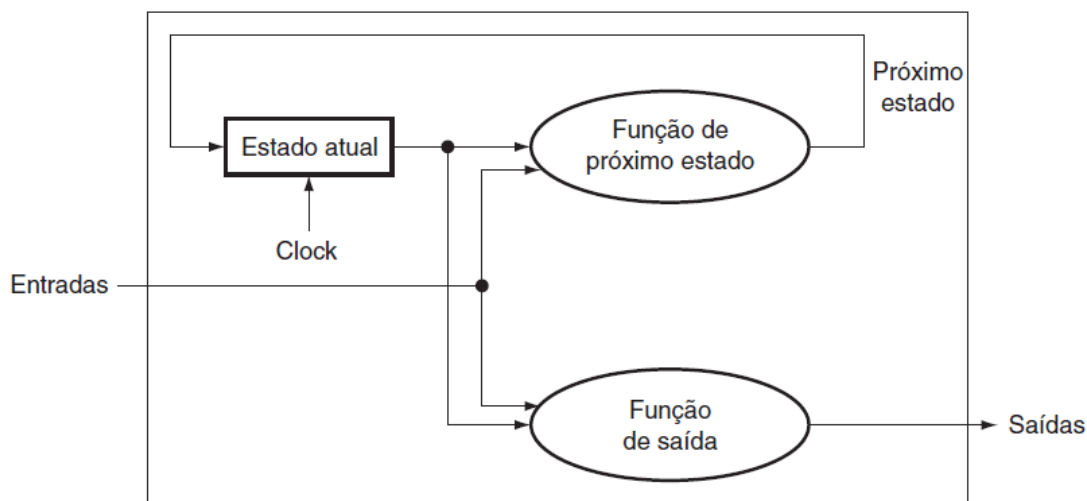


Figura 2 – Diagrama máquina de estados finitos.

Uma máquina de estados finitos é implementada com um registrador de estado que mantém o estado atual e um bloco lógico combinacional para calcular as funções de próximo estado e de saída.

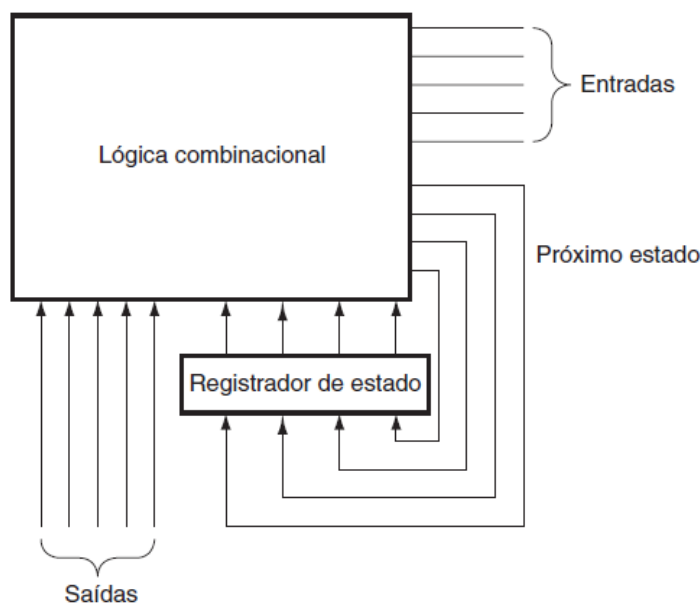


Figura 3 – Máquina de estados finitos

## Código Contador:

```
module Contador(Clear, Clock, Q);  
input Clear, Clock;  
output [1:0] Q;  
reg [1:0] Q;  
always @(posedge Clock)  
if (Clear)  
Q <= 2'b0;  
else  
Q <= Q + 1'b1;  
endmodule
```

## Simulação circuito Contador:

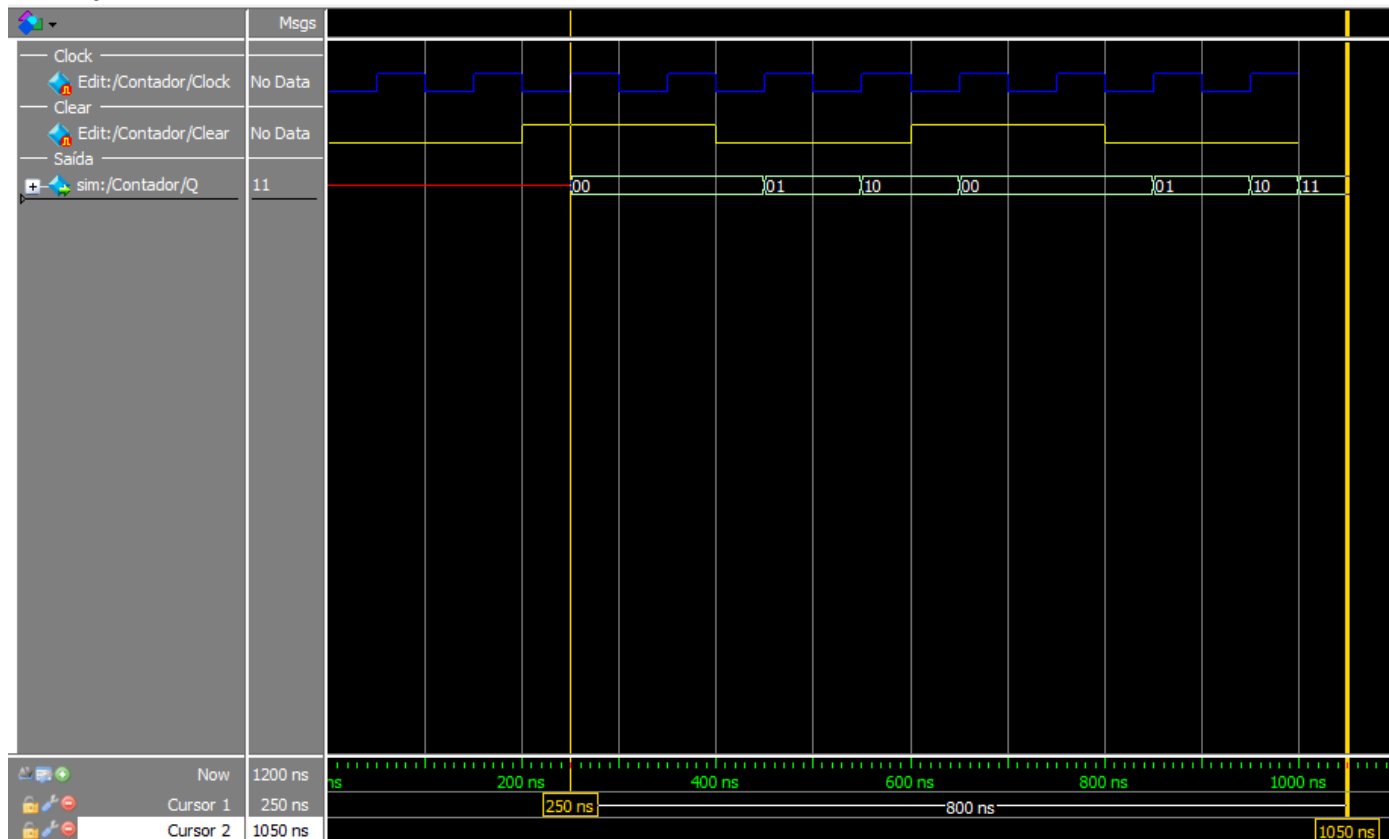


Figura 4 – Simulação ModelSim – Circuito contador

## Observações:

- A onda indicada na cor azul corresponde ao clock;
- A onda indicada na cor amarela corresponde ao clear;
- A onda em verde indica saída do circuito contador;
- O pedaço de onda em vermelho representa saída indefinida.

## Resultados e análise da simulação:

- O circuito contador implementado é sincronizado a entrada Clock e a cada borda de subida (posedge) sua saída recebe um incremento de 1. Esse circuito possui como uma das entradas o Clear, que tem como função zerar a contagem.
- Análise da simulação de 0ns a 250ns:
  - O valor de saída, onda na cor vermelha, corresponde a uma saída indefinida. Isso ocorre uma vez que o contador não possui um valor do estado anterior (inicial) para sofrer incremento.
- Análise da simulação de 250ns a 1050ns:
  - O valor de saída começa a ser alterado já que o contador recebeu a entrada, com valor zero, correspondente ao Clear que é ativa em 200ns.

- Enquanto o Clear estiver alto (valor 1), a saída do circuito permanece 00 a cada ocorrência de borda de subida do Clock. Estando o Clear baixo (valor 0), a saída começa a sofrer incremento a cada borda de subida do Clock. Zerando novamente apenas quando o Clear voltar a ser alto.

- Análise da simulação a partir de 1050ns:

- O circuito não apresenta saída, devido a ausência de Clock.

### Código Unidade de controle:

```
module UnidadeControle(Dado, Teste, UC_addR, UC_addW, UC_ControlMux, UC_RegA, UC_RegR, UC_somaSub, UC_enableW, UC_RegIR, clear);
```

```
input [15:0]Dado;  
input [1:0]Teste;
```

```
output reg [2:0] UC_addW, UC_addR;  
output reg [1:0] UC_ControlMux;  
output reg UC_RegA, UC_RegR, UC_somaSub, UC_enableW, UC_RegIR, clear;
```

```
wire [2:0] Instr;
```

```
//Instrução  
assign Instr = Dado[15:13];
```

```
always @(Instr or Teste or Dado)
```

```
begin
```

```
    UC_RegIR = 1'b1;  
    UC_RegA = 1'b0;  
    UC_RegR = 1'b0;  
    UC_somaSub = 1'b0;  
    UC_enableW = 1'b0;  
    clear = 1'b0;
```

```
//Contador  
case(Teste)
```

```
    2'b00:
```

```
        begin
```

```
            //Define o estado inicial  
            UC_RegIR = 1'b1;  
            UC_RegA = 1'b0;  
            UC_RegR = 1'b0;  
            UC_somaSub = 1'b0;  
            UC_enableW = 1'b0;  
            clear = 1'b0;
```

```
        end
```

```
    2'b01:
```

```
        case(Instr)
```

```
            3'b000:
```

```
                begin
```

```
                    UC_RegIR = 1'b0;  
                    UC_ControlMux = 2'b00;  
                    UC_RegA = 1'b0;  
                    UC_RegR = 1'b0;  
                    UC_addW = Dado[6:4];  
                    UC_enableW = 1'b1;  
                    clear = 1'b1;
```

```
                end
```

```

3'b001:
begin
    UC_RegIR = 1'b0;
    UC_ControlMux = 2'b01;
    UC_RegA = 1'b0;
    UC_RegR = 1'b0;
    UC_addR = Dado[12:10];
    UC_enableW = 1'b1;
    UC_addW = Dado[6:4];
    clear = 1'b1;
end

3'b010:
begin
    UC_RegIR = 1'b0;
    UC_addR = Dado[12:10];
    UC_ControlMux = 2'b01;
    UC_enableW = 1'b0;
    UC_RegA = 1'b1;
    UC_RegR = 1'b0;
    clear = 1'b0;
end
3'b011:
begin
    UC_RegIR = 1'b0;
    UC_ControlMux = 2'b01;
    UC_addR = Dado[12:10];
    UC_RegA = 1'b1;
    UC_RegR = 1'b0;
    clear = 1'b0;
end

endcase

2'b10:
case(Instr)
3'b010:
begin
    UC_RegIR = 1'b0;
    UC_addR = Dado[9:7];
    UC_ControlMux = 2'b01;
    UC_enableW = 1'b0;
    UC_RegA = 1'b0;
    UC_somaSub = 1'b0;
    UC_RegR = 1'b1;
    clear = 1'b0;
end
3'b011:
begin
    UC_RegIR = 1'b0;
    UC_addR = Dado[9:7];
    UC_ControlMux = 2'b01;
    UC_enableW = 1'b0;
    UC_RegA = 1'b0;
    UC_somaSub = 1'b1;
    UC_RegR = 1'b1;
    clear = 1'b0;
end
endcase

2'b11:

```

```

        case(Instr)
            3'b010:
                begin
                    UC_RegIR = 1'b0;
                    UC_ControlMux = 2'b10;
                    UC_enableW = 1'b1;
                    UC_RegA = 1'b0;
                    UC_RegR = 1'b0;
                    UC_addW = Dado[6:4];
                    clear = 1'b1;
                end
            3'b011:
                begin
                    UC_RegIR = 1'b0;
                    UC_ControlMux = 2'b10;
                    UC_enableW = 1'b1;
                    UC_RegA = 1'b0;
                    UC_RegR = 1'b0;
                    UC_addW = Dado[6:4];
                    clear = 1'b1;
                end
        endcase
    endcase
end

endmodule

```

**A simulação da unidade de controle foi realizada no bloco maior, Processador, cujo código do mesmo segue-se abaixo.**

```

module Processador(Dado, clock, Smux);

input [15:0]Dado;
input clock;
output [15:0] Smux;

wire clear;
wire [15:0]Sbr_mux, SRegR, Smux, Sss_RegR, SRegA;
wire [15:0]SRegIR_UC;
wire SUC_enableW, SUC_RegA, SUC_RegR, SUC_ss, SUC_RegIR;
wire [2:0]SUC_addW, SUC_addR;
wire [1:0]SUC_cltMux, Teste;

Registrador RegIR(Dado, clock, SUC_RegIR, SRegIR_UC);

Contador cont(clear, clock, Teste);

UnidadeControle UC(SRegIR_UC, Teste, SUC_addR, SUC_addW, SUC_cltMux, SUC_RegA, SUC_RegR, SUC_ss, SUC_enableW,
SUC_RegIR, clear);

Multiplexador3x1 mux(Dado, Sbr_mux, SRegR, SUC_cltMux, Smux);

Registrador RegA(Smux, clock, SUC_RegA, SRegA);

somador_subtrator ss(SRegA, Smux, SUC_ss, Sss_RegR);

Registrador RegR(Sss_RegR, clock, SUC_RegR, SRegR);

BancoRegistradores BR(Smux, SUC_addW, SUC_addR, SUC_enableW, Sbr_mux, clock);

endmodule

```

## Simulação circuito Processador

Será feita a simulação das seguintes instruções:

A = 10;  
B = 5;  
C = A + B ;  
D = A -B;  
E = B.

## Resultados e análise da simulação:

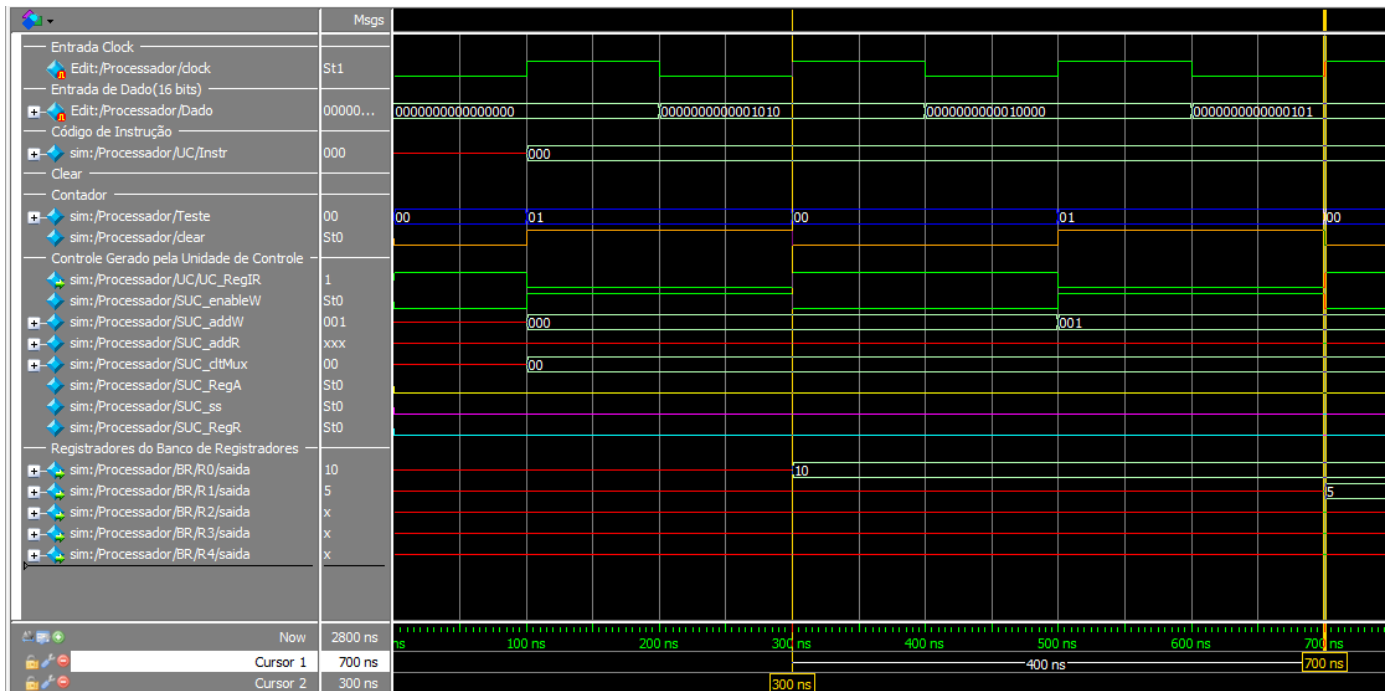


Figura 5 – Simulação ModelSim – Circuito Processador

- O circuito Processador é sincronizado a uma entrada clock com borda de subida (posedge).

- Análise da simulação de 0ns a 300ns:

- O circuito teve como entrada o dado de 16 bits: 000 000 000 000 0000

Tal dado é correspondente a instrução mvi(000) que armazenou no registrador 000 do Banco de Registradores o valor de 10, correspondente a entrada de dado 000 000 000 000 1010.

[Reg000] ← 10.

- Análise da simulação de 300ns a 700ns:

- O circuito teve como entrada o dado de 16 bits: 000 000 000 001 0000

Tal dado é correspondente a instrução mvi(000) que armazenou no registrador 001 do Banco de Registradores o valor de 5, correspondente a entrada de dado 000 000 000 000 0101.

[Reg001] ← 5.



 


Figura 6 – Simulação ModelSim – Circuito Processador

- Análise da simulação de 700ns a 1500ns:

- O circuito teve como entrada o dado de 16 bits: 011 000 001 010 0000  
Tal dado é correspondente a instrução add(011) que realiza a operação de soma dos conteúdos armazenados nos registrador 000 e 001. Sendo o resultado armazenado em um terceiro registrador cujo endereço 010.  
[Reg000] ← 10;  
[Reg001] ← 5;  
[Reg011] ← [Reg000] + [Reg001].

 


Figura 7 – Simulação ModelSim – Circuito Processador

- Análise da simulação de 1500ns a 2300ns:

- O circuito teve como entrada o dado de 16 bits: 010 000 001 011 0000  
Tal dado é correspondente a instrução sub(010) que realiza a operação de subtração dos conteúdos armazenados nos registrador 000 e 001. Sendo o resultado armazenado em um terceiro registrador cujo endereço 011.  
[Reg000] ← 10;  
[Reg001] ← 5;  
[Reg011] ← [Reg000] - [Reg001].

